

Medindo corrente elétrica em um motor c.c.

Por Vanderlei Alves S. da Silva

No vídeo segue explicação e demonstração de como proceder para realizar a medida da corrente elétrica em um circuito com motor de corrente contínua.

Abaixo segue uma imagem ilustrando o que foi explicado e demonstrado no vídeo.



E é isso pessoal!

Ah! Me sigam no Instagram:



